# Laboratorio di Fisica

Docenti: Prof. A. Garfagnini - Prof. M. Lunardon Corso di Laurea in Fisica Canale 1 A-L Anno Accademico 2020/2021

## ESPERIENZA DI LABORATORIO

Amplificatori Operazionali & Calibrazione Arduino

OBIETTIVO DELL'ESPERIENZA

Verificare la linearità di un amplificatore operazionale.

Misurare l'amplificazione di un circuito con amplificatore operazionale.

Misurare la frequenza di taglio di un circuito derivatore con amplificatore operazionale.

Calibrare una scheda Arduino Due

Turno T2

NICOLÒ LAI 1193976 nicolo.lai@studenti.unipd.it

## 1 Strumentazione e Componenti

- Oscilloscopio (Tektronix TBS1102B): Lo strumento presenta un'accuratezza sul guadagno verticale  $\Delta_g$  pari al 3% del valore letto (errore massimo) ed è generalmente il contributo più significativo. L'incertezza di guadagno sui tempi si assume trascurabile. L'accuratezza che tiene conto degli effetti di risoluzione e imprecisione della traccia  $\Delta_l$  è di 1/10 di divisione su tutta la scala di lettura (errore massimo), uguale sia per le tensioni sia per i tempi.
- Generatore di funzioni (Tektronix AFG1022)
- Alimentatore di tensione continua: Lo strumento presenta due uscite con erogazione di tensione tra 0 e 20 V e un'uscita con erogazione fissata a 5 V
- Multimetro digitale (Metrix MTX3292): Si riporta l'accuratezza dello strumento, per misure di resistenza e di capacità, relativa unicamente ai fondoscala utilizzati nell'esperienza.

| Accuratezza Metrix MTX3292 |            |               |  |  |
|----------------------------|------------|---------------|--|--|
| F.S.                       | Precisione | Risoluzione   |  |  |
| $1~\mathrm{k}\Omega$       | 0.10%+8    | $0.01~\Omega$ |  |  |
| $10~\mathrm{k}\Omega$      | 0.07%+8    | $0.1~\Omega$  |  |  |
| $100~\mathrm{k}\Omega$     | 0.07%+8    | $1~\Omega$    |  |  |
| 1000  pF                   | 2.5%+15    | 1 pF          |  |  |

Tabella 1: Per i fondoscala indicati si riportano la precisione (contributo di scala in percentuale e contributo di lettura sul digit meno significativo) e la risoluzione dello strumento.

• Componenti circuitali (Resistori e Condensatori): Si riportano i valori delle resistenze e capacità utilizzate per l'assemblamento dei circuiti utilizzati nel corso dell'esperienza, misurate preliminarmente con il multimetro digitale Metrix.

|            | Resistori e Condensat                | ori                   |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Resistenza | Valore                               | F.S.                  |
| $R_f$      | $(82.46\pm0.03)\mathrm{k}\Omega$     | $100\mathrm{k}\Omega$ |
| $R_1$      | $(8.089 \pm 0.003) \mathrm{k}\Omega$ | $10\mathrm{k}\Omega$  |
| $R_3$      | $(46.54\pm0.05)\Omega$               | $1\mathrm{k}\Omega$   |
| Capacità   | Valore                               | F.S.                  |
| $C_1$      | $(977\pm17)\mathrm{pF}$              | $1000\mathrm{pF}$     |

Tabella 2: In tabella si indicano le componenti circuitali (resistori e capacità) utilizzando delle label specifiche per ciascuna di esse: questa notazione è costante nel corso dell'esperienza.

- Circuito integrato TL082C (Due Amplificatori Operazionali): essendo gli amplificatori operazionali delle componenti circuitali attive, esse devono essere alimentate. Si utilizza dunque il generatore di tensione continua con  $V_+ = V_{cc} = +15 \,\mathrm{V}$  e  $V_- = V_{ee} = -15 \,\mathrm{V}$  per l'alimentazione dell'amplificatore operazionale utilizzato nell'esperienza. Nel corso di quest'ultima, si assume un comportamento ideale dell'amplificatore operazionale, ovvero che il polo invertente ed il polo non invertente si trovino allo stesso potenziale.
- Scheda Arduino Due

## 2 Amplificatore Operazionale Invertente

In questa sezione ci si propone di studiare il comportamento di un circuito puramente resistivo comprendente un amplificatore operazionale in configurazione invertente (polo positivo a massa, polo negativo collegato al segnale in ingresso). Si vuole in particolare verificare la sua linearità e stimare l'amplificazione del circuito come grandezza derivata partendo da misure dirette oppure come parametro di un'interpolazione lineare.

#### 2.1 Configurazione Sperimentale

Si inizia assemblando il circuito rappresentato in Figura 1, utilizzando le resistenze  $R_f$ ,  $R_1$ ,  $R_3$  e l'amplificatore operazionale. La resistenza  $R_g$  rappresenta la resistenza interna del generatore, non nulla in quanto ci si trova in condizioni di non idealità.

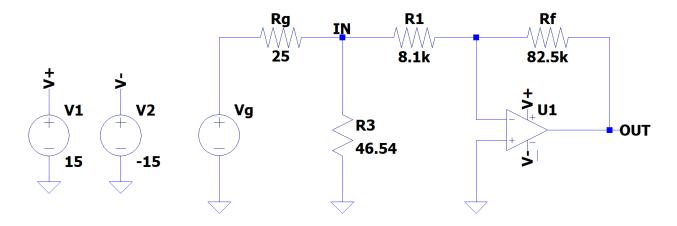


Figura 1: Rappresentazione a variabili concentrate del circuito assemblato in laboratorio.

Il segnale viene prelevato nei punti IN e OUT evidenziati nello schema in Figura 1 (e verrà in seguito richiamato rispettivamente come  $V_{\rm in}$  e  $V_{\rm out}$ ) utilizzando due sonde con fattore di attenuazione 10X. Nel canale CH1 dell'oscilloscopio viene visualizzato il segnale in ingresso  $V_{\rm in}$ , mentre il segnale in uscita  $V_{\rm out}$  è prelevato dalla sonda collegata al canale CH2. Per entrambi i canali viene impostata l'attenuazione sonda 10X, in modo da visualizzare nel display il segnale non attenuato. Il generatore di funzioni viene poi configurato in modalità "50 Ohm", in modo che l'impedenza d'uscita del generatore sia comparabile con  $R_3 \approx 50\Omega$ . Così facendo, ci si aspetta di trovare una tensione in ingresso  $V_{\rm in}$  in accordo con la tensione nominale erogata dal generatore. Si imposta infine il generatore di funzioni in modo da erogare un segnale di tipo sinusoidale con frequenza  $f_{\rm gen} = 1\,{\rm kHz}$  e di ampiezza variabile.

#### 2.2 Acquisizione Misure

Al fine di verificare la linearità dell'amplificatore operazionale e stimare l'amplificazione del circuito, si decide di far variare la tensione in ingresso impostando valori crescenti di ampiezza del segnale erogato dal generatore di funzioni. Per ciascuno di questi valori di tensione si acquisisce la misura di un massimo e di un minimo sia del segnale  $V_{\rm in}$  sia del segnale  $V_{\rm out}$  sfruttando i cursori orizzontali dell'oscilloscopio. In questo modo, si ottiene un campione di coppie  $(V_{\rm in}, V_{\rm out})$  che ci si aspetta segua un andamento lineare assumendo la linearità dell'amplificatore operazionale. I valori di tensione  $V_{\rm gen}$ ,  $V_{\rm in}$ ,  $V_{\rm out}$  e le relative scale di misura sono riportate in Tabella 3. Si associa inoltre un'incertezza alle misure di  $V_{\rm in}$  e  $V_{\rm out}$  data da Equazione 1.

#### 2.3 Simulazione Spice Preliminare

Prima di procedere con l'analisi dati, si decide di simulare la risposta del circuito utilizzando il programma LTSpice. Il circuito in questione è riportato in Figura 1, tenendo conto però che il generatore è impostato in modalità "50 Ohm". Si sceglie di effettuare la simulazione considerando due ampiezze in ingresso significative: per la prima si imposta dal generatore un'ampiezza  $V_{\rm gen}=1\,{\rm V}$  mentre per la seconda  $V_{\rm gen}=4\,{\rm V}$ . Questa scelta è dettata dal fatto che l'amplificatore operazionale, essendo una componente attiva del circuito, non può dare in output una tensiore maggiore di quanta ne riceve in alimentazione per conservazione dell'energia: ci si aspetta allora di trovare una situazione di saturazione del segnale in uscita.

#### LTSpice Simulation

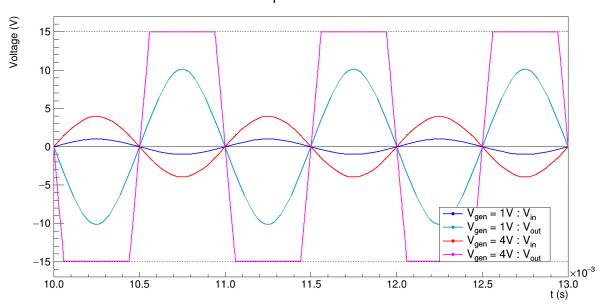


Figura 2: Simulazione Spice della risposta del circuito ad una tensione sinusoidale in ingresso di frequenza  $f_{\rm gen}=1\,\rm kHz$ e ampiezza  $V_{\rm gen}=1\,\rm V$  oppure  $V_{\rm gen}=4\,\rm V$ 

Dal grafico si evince chiaramente come erogando  $V_{\rm gen}=1\,\rm V$  il segnale viene amplificato correttamente di circa un fattore 10 mantenendo la forma sinusoidale, mentre erogando  $V_{\rm gen}=4\,\rm V$  il segnale in uscita presenta i picchi tagliati esattamente a livello delle tensioni di alimentazione fornite all'operazionale.

#### 2.4 Dati e Analisi

Si riportano in Tabella 3 le misure acquisite con l'oscilloscopio, alle quali è stata associata un'incertezza

$$\sigma_V = \sqrt{(\sigma_l \times V/\text{div})^2 + (\sigma_g \times \text{measure})^2}$$
 (1)

dove  $\sigma_l = \Delta_l/\sqrt{6}$  e  $\sigma_g = \Delta_g/\sqrt{6}$  (assumendo una distribuzione triangolare) rappresentano l'incertezza di lettura e di guadagno associati all'oscilloscopio, V/div rappresenta la scala di acquisizione della misura mentre "measure" rappresenta la misura sperimentale stessa.

|                                  | Mis                               | sure Acquisite con l'Ose        | cilloscopio            |                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                  |                                   | Misure dei Massin               | mi                     |                           |
| $V_{\text{pp}_{\text{gen}}}$ (V) | $V_{ m in}  ({ m V})$             | Scala $V_{\mathrm{in}}$ (V/div) | $V_{\mathrm{out}}$ (V) | Scala $V_{ m out}$ (V/div |
| 0.20                             | $0.106 \pm 0.003$                 | 0.050                           | $1.00 \pm 0.02$        | 0.324                     |
| 0.50                             | $0.252 \pm 0.006$                 | 0.100                           | $2.48 \pm 0.05$        | 1.000                     |
| 0.80                             | $0.400 \pm 0.010$                 | 0.200                           | $4.00 \pm 0.10$        | 2.000                     |
| 1.00                             | $0.496 \pm 0.011$                 | 0.200                           | $4.96 \pm 0.11$        | 2.000                     |
| 1.50                             | $0.744 \pm 0.014$                 | 0.200                           | $7.44 \pm 0.14$        | 2.000                     |
| 1.80                             | $0.907 \pm 0.019$                 | 0.324                           | $8.98 \pm 0.19$        | 3.400                     |
| 2.00                             | $1.01 \pm 0.02$                   | 0.324                           | $9.9 \pm 0.2$          | 3.400                     |
| 2.30                             | $1.16 \pm 0.02$                   | 0.376                           | $11.4 \pm 0.2$         | 3.800                     |
| 2.60                             | $1.29 \pm 0.03$                   | 0.436                           | $13.0 \pm 0.3$         | 4.520                     |
| 3.00                             | $1.50 \pm 0.03$                   | 0.480                           | $14.4 \pm 0.3$         | 4.520                     |
| 3.20                             | $1.61 \pm 0.03$                   | 0.630                           | $14.7 \pm 0.3$         | 5.600                     |
| 3.50                             | $1.77 \pm 0.04$                   | 0.660                           | $14.7 \pm 0.3$         | 5.600                     |
|                                  |                                   | Misure dei Minim                | ni                     |                           |
| $V_{\text{pp}_{\text{gen}}}$ (V) | $V_{ m in}  \left( { m V}  ight)$ | Scala $V_{\mathrm{in}}$ (V/div) | $V_{\mathrm{out}}$ (V) | Scala $V_{ m out}$ (V/div |
| 0.20                             | $-0.102 \pm 0.003$                | 0.050                           | $-0.97 \pm 0.02$       | 0.324                     |
| 0.50                             | $-0.252 \pm 0.006$                | 0.100                           | $-2.48 \pm 0.05$       | 1.000                     |
| 0.80                             | $-0.400 \pm 0.010$                | 0.200                           | $-3.92 \pm 0.10$       | 2.000                     |
| 1.00                             | $-0.496 \pm 0.011$                | 0.200                           | $-4.96 \pm 0.11$       | 2.000                     |
| 1.50                             | $-0.736 \pm 0.014$                | 0.200                           | $-7.36 \pm 0.14$       | 2.000                     |
| 1.80                             | $-0.881 \pm 0.019$                | 0.324                           | $-8.98 \pm 0.19$       | 3.400                     |
| 2.00                             | $-0.98 \pm 0.02$                  | 0.324                           | $-10.0 \pm 0.2$        | 3.400                     |
| 2.30                             | $-1.13 \pm 0.02$                  | 0.376                           | $-11.5 \pm 0.2$        | 3.800                     |
| 2.60                             | $-1.29 \pm 0.03$                  | 0.436                           | $-13.0 \pm 0.3$        | 4.520                     |
| 3.00                             | $-1.48 \pm 0.03$                  | 0.480                           | $-14.1 \pm 0.3$        | 4.520                     |
| 3.20                             | $-1.59 \pm 0.03$                  | 0.630                           | $-14.8 \pm 0.3$        | 5.600                     |
| 3.50                             | $-1.72 \pm 0.04$                  | 0.660                           | $-14.8 \pm 0.3$        | 5.600                     |

Tabella 3: Vengono rappresentate in tabella le misure sperimentali acquisite con i cursori dell'oscilloscopio con l'incertezza ad esse associata e la scala di acquisizione della misura.